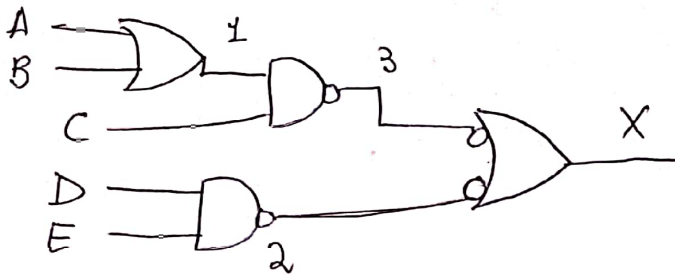


Q.1





Output will be High only when
 A ~~or~~ B High and C High
 OR
 D and E both are High.

Q.2

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |


$$X = \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}D + \bar{B}C\bar{D} + BCD + AB\bar{C}\bar{D}$$
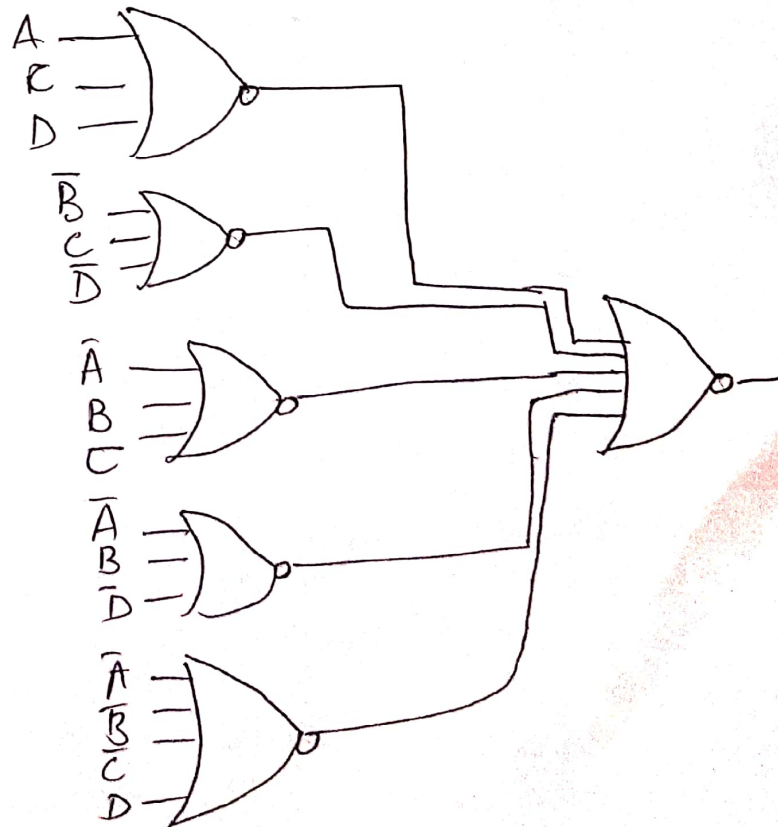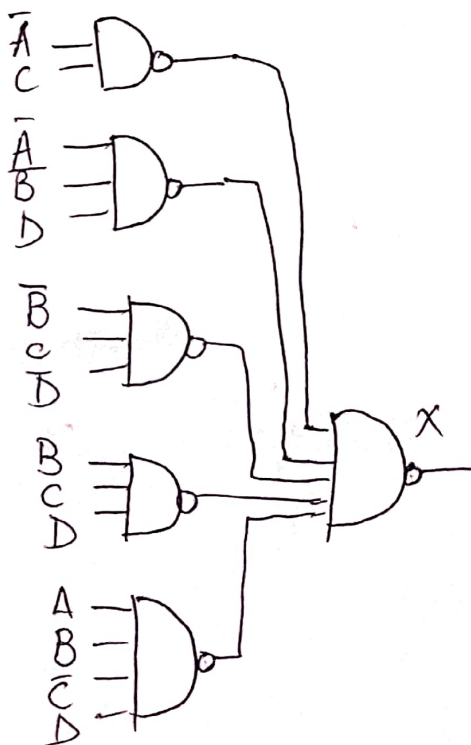
$$X = (A+C+D)(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+D)$$



0.3


| | A ₁ | A ₀ | B ₁ | B ₀ | X |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

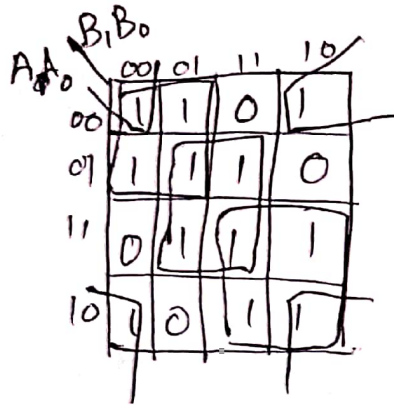

$$X = \bar{A}_1 \bar{B}_1 + A_0 B_0 + A_1 B_1 + \bar{A}_0 \bar{B}_0$$


$$X = (A \oplus B_1) + (A_0 \oplus B_0)$$

0.4

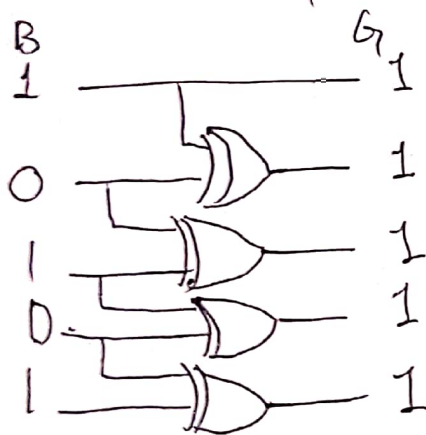


0.5


| | A ₃ | A ₂ | A ₁ | A ₀ | Y |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 0 | | | 0 | 0 | Y = A ₀ |
| 1 | | | 0 | 1 | Y = \bar{A}_0 |
| 2 | | | 0 | 0 | Y = A ₀ |
| 3 | | | 0 | 1 | Y = \bar{A}_0 |
| 4 | | | 0 | 0 | Y = A ₀ |
| 5 | | | 0 | 1 | Y = 1 |
| 6 | | | 0 | 0 | Y = 0 |
| 7 | | | 0 | 1 | Y = A ₀ |

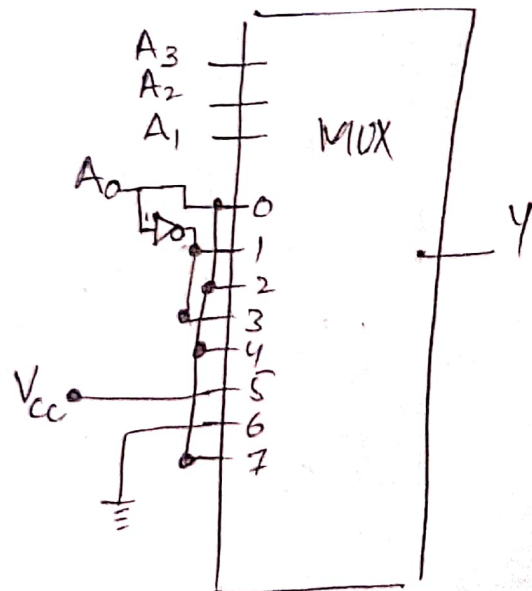

Q.6

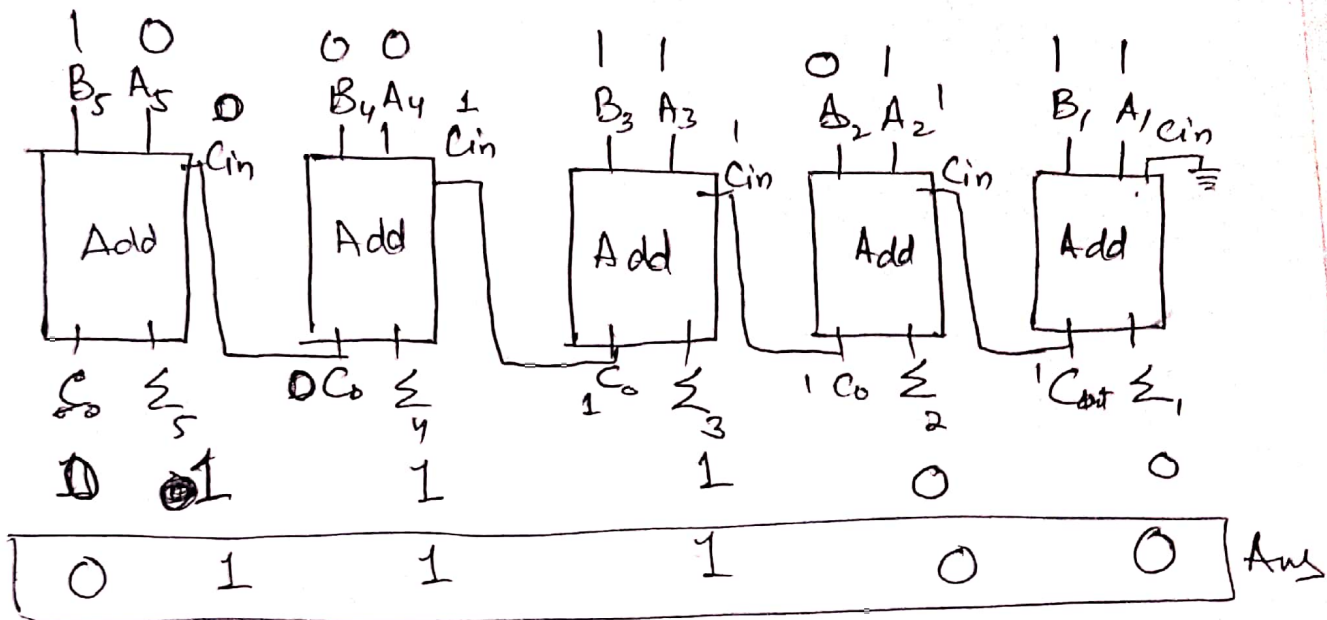

Q.7

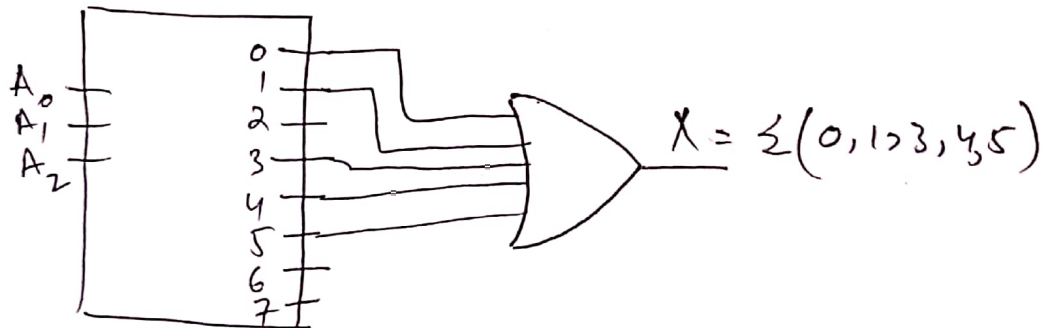

Q.8

